

DUM č. 8 v sadě

6. Fj-4 Francouzská terminologie ve fyzice a v chemii

Autor: Vojtěch Beneš

Datum: 01.06.2014

Ročník: 3AF

Anotace DUMu: Dokument poskytuje přehled francouzských názvů základních elektrických součástek a aktivity k jejich procvičení.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenčeschopnost
2007-13

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Metodické pokyny

Dokument poskytuje přehled francouzských názvů základních elektrických součástek a aktivity k jejich prověření.

Určeno pro 3. ročník bilingvního česko-francouzského studia.

Dokument je vhodné zařadit jako aktivitu ve fyzikálních cvičeních. V první polovině hodiny vyučující se žáky projde francouzské názvy a zopakuje s nimi značky součástek, které znají již ze základní školy. Ve druhé polovině cvičení žáci prohlubují vyjadřovací schopnosti, zapojují obvody a všímají si fyzikálních jevů v obvodech.

Požadované předchozí znalosti žáků: elektronické součástky a jejich symbolické znázornění – na úrovni ZŠ, obecná znalost francouzského jazyka na úrovni B1.

Elektronické součástky

Základní pojmy

- le circuit électrique
le courant électrique
la tension électrique
la résistance
le composant électronique
le générateur
le récepteur

Základní součástky

- un fil
un conducteur
un noeud
un interrupteur fermé
un interrupteur ouvert
une touche
un commutateur
une pile
un générateur de tension continue
un générateur de tension alternative
un générateur basse fréquence (GBF)
un résistor
un conducteur ohmique
une lampe à incandescence
une lampe à décharge
une ampoule
une diode

une diode électroluminescente (DEL)

un moteur

une sonnette

une bobine

un condensateur

un rhéostat

un potentiomètre

un ampèremètre

un voltmètre

un contrôleur

Slovesa

connecter → connexion


brancher → branchement

monter → montage

relier


Aktivity

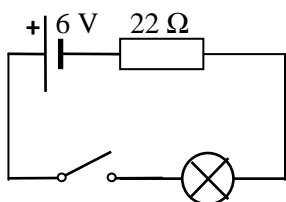Popište francouzsky a pak zapojte následující obvody. Všímejte si, jakou roli v obvodech hrají jednotlivé součástky.




Co se stane, zapojíme-li žárovku naopak?

.....
.....

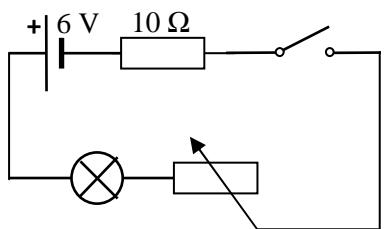

Co způsobí posunutí jezdce? Ve které poloze jezdce teče obvodem největší proud?

.....
.....

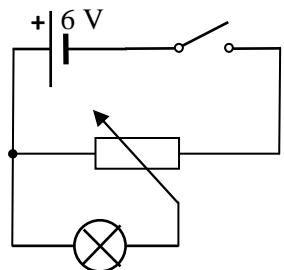

Ve které poloze jezdce teče žárovkou největší proud? Pokuste se o vysvětlení.

.....
.....